

Post Lab:


Ic vs Vbe

$$\text{Beta} = I_c / I_b = 0.00441519 / 1.56361\text{E-}05 = 282.37$$


This is on target with the specified beta of 250 at 25 C

At what value of VBE does the current turn on?

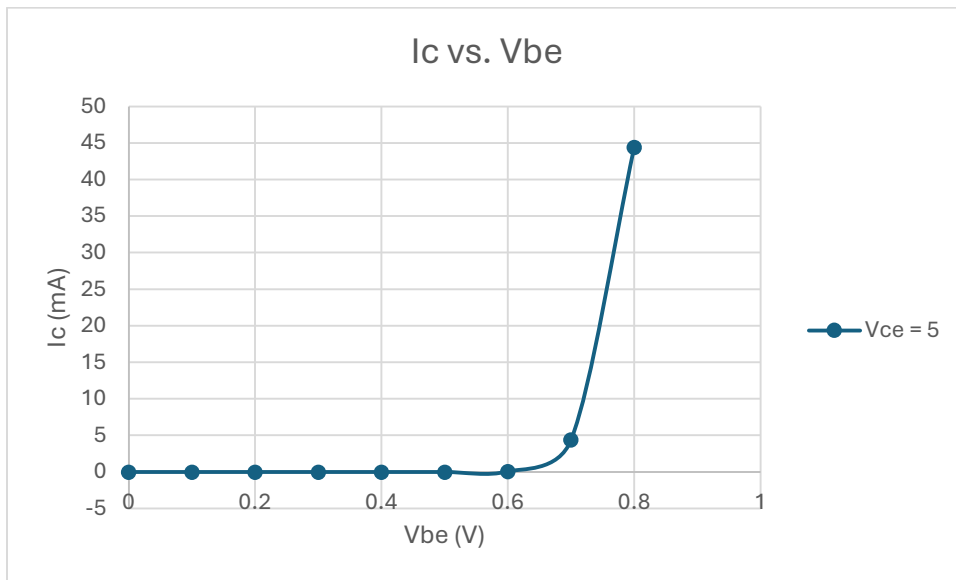
Ic turns on when Vbe is around 0.7 volts.



Ic vs Vce

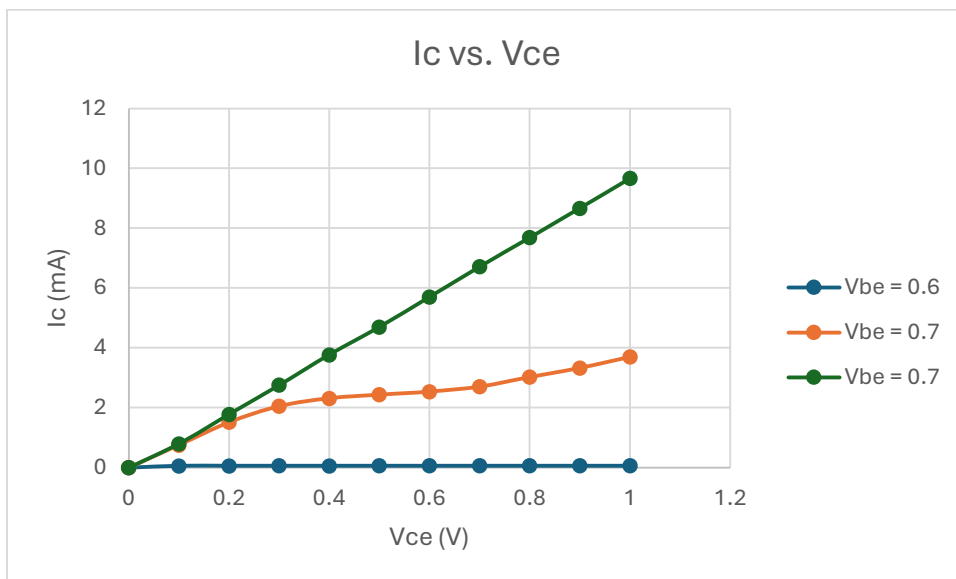

Ic vs Vbe		Vce (volts)		5	
Vbe (V)	Vc (mV)	Vb (mV)	Ic	Resistor C (98.75
0	0			0 Resistor C	100
0.1	0			0	
0.2	0			0 Resistor B (98.17
0.3	0			0 Resistor B	100
0.4	0.006		6.08E-05		
0.5	0.147		0.001489		
0.6	7.457		0.075514 Ib	1.5636E-05	
0.7	436	1.535	4.41519 Ic	0.00441519	
0.8	4387		44.42532 beta	282.370808	

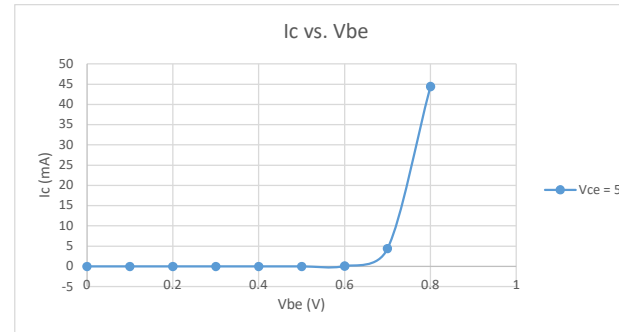

Ic vs Vce Multiplier: 1000

Vbe (V)	Vce (V)	Vc (mV)	Ic (a)
0.6	0	0	0
0.6	0.1	5.767	0.0584
0.6	0.2	5.768	0.05841
0.6	0.3	5.987	0.060628
0.6	0.4	5.865	0.059392
0.6	0.5	6.003	0.06079
0.6	0.6	6.156	0.062339
0.6	0.7	6.248	0.063271
0.6	0.8	6.3	0.063797
0.6	0.9	6.3	0.063797
0.6	1	6.3	0.063797
0.7	0	0	0
0.7	0.1	74.3	0.752405
0.7	0.2	149.7	1.515949
0.7	0.3	202.5	2.050633
0.7	0.4	228.5	2.313924
0.7	0.5	240.9	2.439494
0.7	0.6	250.6	2.537722
0.7	0.7	267.3	2.706835
0.7	0.8	298.8	3.025823
0.7	0.9	328.7	3.328608
0.7	1	365.4	3.700253
0.8	0	0	0
0.8	0.1	78.5	0.794937
0.8	0.2	175.6	1.778228
0.8	0.3	272.4	2.758481
0.8	0.4	372.5	3.772152
0.8	0.5	464.2	4.700759
0.8	0.6	563.4	5.705316
0.8	0.7	663.3	6.716962
0.8	0.8	759.4	7.690127
0.8	0.9	856.1	8.669367
0.8	1	954.8	9.668861

