

ENGR 305 – Homework 4 solutions

5.17

$$V_{tn} = 0.4 \text{ V and } k_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n v_{ov}^2 = 0.05 \text{ mA} = \frac{1}{2} \times 2 \text{ mA/V}^2 \times v_{ov}^2$$

$$\Rightarrow v_{ov} = 0.22 \text{ V and } v_{DS} \geq 0.22 \text{ V}$$

$$v_{GS} = 0.4 + 0.22 = 0.62 \text{ V}$$

$$\text{If } i_D = 200 \mu\text{A} = 0.2 \text{ mA} = \frac{1}{2} \times 2 \text{ mA/V}^2 \times v_{ov}^2$$

$$\Rightarrow v_{ov} = 0.45 \text{ V and } v_{DS} \geq 0.45 \text{ V}$$

$$v_{GS} = 0.4 + 0.45 = 0.85 \text{ V}$$

5.44

Since $V_{DG} > 0$, the MOSFET is operating in saturation.

$$\text{Then, } I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} \times 4 \text{ mA/V}^2 \times (0.55 \text{ V} - 0.4 \text{ V})^2 = 0.045 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{1 - V_D}{I_D} = \frac{(1 - 0.1) \text{ V}}{0.045 \text{ mA}} = \frac{0.9 \text{ V}}{0.045 \text{ mA}} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = \frac{-0.55 \text{ V} - (-1 \text{ V})}{0.045 \text{ mA}} = \frac{0.45 \text{ V}}{0.045 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$$

For I_D to remain unchanged from 0.045 mA, the MOSFET must remain in saturation. This in turn can be achieved by ensuring that V_D does not fall below V_G (which is zero) by more than V_t (0.4 V). At this point, V_D would be equal to $V_G - V_t = 0 \text{ V} - 0.4 \text{ V} = -0.4 \text{ V}$. And then

$$1 \text{ V} - I_D R_{Dmax} = -0.4 \text{ V. and } R_{Dmax} = \frac{1.4 \text{ V}}{0.045 \text{ mA}} = 31.1 \text{ k}\Omega$$

5.47

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t = 1.2 \text{ V} - 0.4 \text{ V} = 0.8 \text{ V}$$

To operate at the edge of saturation, we must have $V_D (= V_{DS} \text{ here}) = V_{OV} = 0.8 \text{ V}$.

$$\text{Then } R_D = \frac{1.2 \text{ V} - 0.8 \text{ V}}{0.05 \text{ mA}} = 8 \text{ k}\Omega$$