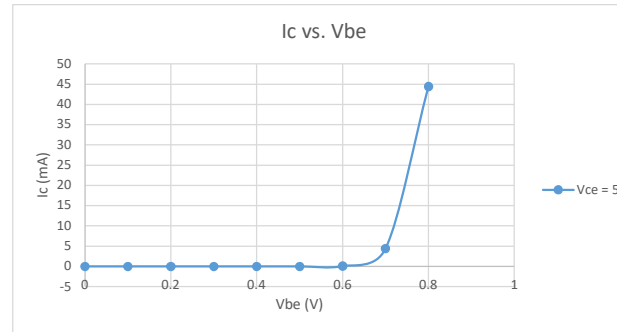


Ic vs Vbe		Vce (volts)		5	
Vbe (V)	Vc (mV)	Vb (mV)	Ic	Resistor C (98.75
0	0			0 Resistor C	100
0.1	0			0	
0.2	0			0 Resistor B (98.17
0.3	0			0 Resistor B	100
0.4	0.006		6.08E-05		
0.5	0.147		0.001489		
0.6	7.457		0.075514 Ib	1.5636E-05	
0.7	436	1.535	4.41519 Ic	0.00441519	
0.8	4387		44.42532 beta	282.370808	



Ic vs Vce Multiplier: 1000

Vbe (V)	Vce (V)	Vc (mV)	Ic (a)
0.6	0	0	0
0.6	0.1	5.767	0.0584
0.6	0.2	5.768	0.05841
0.6	0.3	5.987	0.060628
0.6	0.4	5.865	0.059392
0.6	0.5	6.003	0.06079
0.6	0.6	6.156	0.062339
0.6	0.7	6.248	0.063271
0.6	0.8	6.3	0.063797
0.6	0.9	6.3	0.063797
0.6	1	6.3	0.063797
0.7	0	0	0
0.7	0.1	74.3	0.752405
0.7	0.2	149.7	1.515949
0.7	0.3	202.5	2.050633
0.7	0.4	228.5	2.313924
0.7	0.5	240.9	2.439494
0.7	0.6	250.6	2.537722
0.7	0.7	267.3	2.706835
0.7	0.8	298.8	3.025823
0.7	0.9	328.7	3.328608
0.7	1	365.4	3.700253
0.8	0	0	0
0.8	0.1	78.5	0.794937
0.8	0.2	175.6	1.778228
0.8	0.3	272.4	2.758481
0.8	0.4	372.5	3.772152
0.8	0.5	464.2	4.700759
0.8	0.6	563.4	5.705316
0.8	0.7	663.3	6.716962
0.8	0.8	759.4	7.690127
0.8	0.9	856.1	8.669367
0.8	1	954.8	9.668861

